



Les calculatrices sont autorisées.

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

L'épreuve comporte un problème de physique et un problème de chimie. Les candidats traiteront les deux problèmes dans l'ordre de leur choix et les rédigeront de façon séparée.

Durées approximatives : Physique : 2 heures

Chimie : 2 heures

PROBLÈME DE PHYSIQUE

Texte de présentation : pages 2 à 12

Annexe : page 13

Le sujet comporte trois parties indépendantes. La deuxième partie utilise toutefois des informations données dans la première partie.

Tournez la page S.V.P.

PARTIE 1. FABRICATION D'UN SIGNAL MODULÉ EN AMPLITUDE

La modulation d'amplitude est une technique intervenant dans la transmission, via une onde électromagnétique, d'un signal informatif (téléphonie, radio, télévision...).

Généralités sur la modulation d'amplitude

Pour transmettre une onde sonore (un signal informatif supposé sinusoïdal de pulsation ω), on module l'amplitude d'une porteuse de pulsation Ω très supérieure à ω .

1.1) À quel intervalle de fréquences correspond le domaine audible ?

Quelle est la célérité de l'onde modulée transmise par voie hertzienne ?

1.2) Donner deux raisons essentielles justifiant la nécessité de la modulation (en amplitude ou en fréquence, par exemple) pour transporter un signal par voie hertzienne par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique.

1.3) Le signal modulé $s(t)$ obtenu est mis sous la forme usuelle $s(t) = s_0(1 + m \cos \omega t) \cos \Omega t$, dans laquelle m est un réel positif, appelé taux de modulation. L'image électrique de ce signal pourra être obtenue sous forme d'une tension (on écrira alors $s(t) = v(t)$, grandeur exprimée en volt) ou sous forme d'une intensité (on écrira alors $s(t) = i(t)$, grandeur exprimée en ampère).

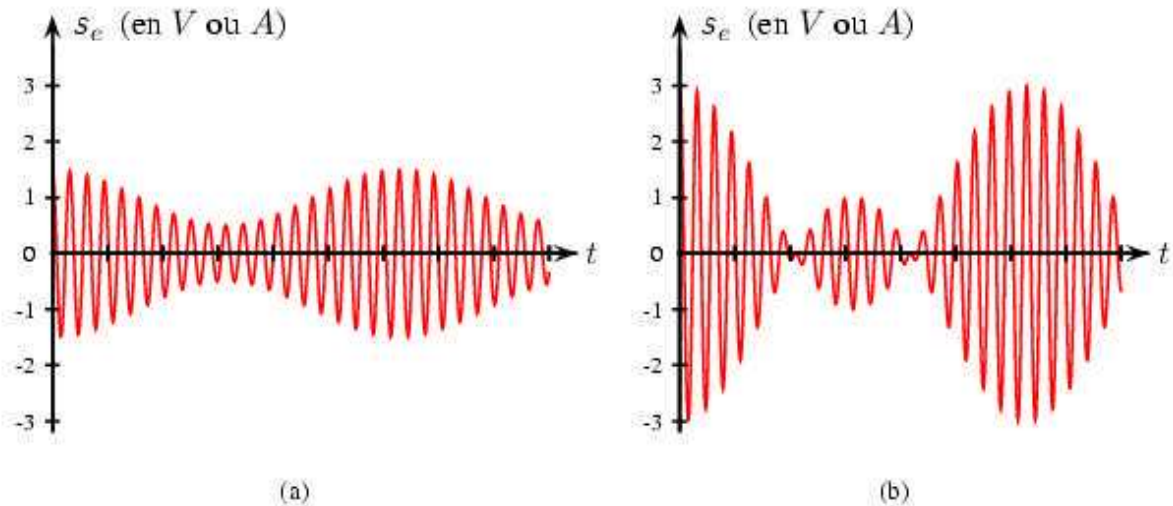


FIG. 1 - Signaux obtenus avec différents taux de modulation

1.3.a) Soient s_{\max} et s_{\min} les valeurs maximale et minimale de l'amplitude de $s(t)$. En faisant apparaître clairement s_{\max} et s_{\min} sur l'une ou l'autre des figures précédentes (qui sera reproduite sur la copie), exprimer le taux de modulation m en fonction de s_{\max} et s_{\min} .

1.3.b) Calculer les taux de modulation correspondant aux deux graphes proposés.

1.3.c) Représenter le signal modulé dans le cas $m = 1$.

Fabrication d'un signal modulé en amplitude

Pour réaliser l'émission, nous allons utiliser un courant électrique modulé en amplitude, d'intensité $i(t) = I_0(1 + m \cos \omega t) \cos \Omega t$, où $\Omega \gg \omega$

L'intensité électrique délivrée par la source de courant circule dans un dipôle oscillant, l'émetteur, qui réalise l'émission. L'ensemble est représenté sur la **figure 2**.

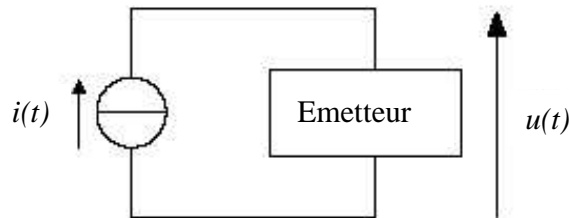


FIG. 2 - Schéma de l'émetteur

Nous ne nous intéresserons pas à l'émetteur, mais seulement à la source de courant, que nous allons tenter de fabriquer.

1.4) Représenter, en le justifiant, le spectre fréquentiel de l'intensité délivrée par la source (on notera

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \text{ et } F = \frac{\Omega}{2\pi}.$$

1.5) En déduire que la source de courant peut être théoriquement fabriquée à l'aide de trois sources de courant sinusoïdales idéales, associées de façon très simple. Préciser

- les expressions complètes (amplitude et pulsation) des intensités $i_1(t)$, $i_2(t)$ et $i_3(t)$ délivrées par chacune des sources ;
- le montage réel de la source équivalente.

Tournez la page S.V.P.

PARTIE 2. DÉMODULATION D'AMPLITUDE

Pour récupérer l'information contenue dans un signal modulé en amplitude, plusieurs approches sont possibles, dont les deux suivantes. La première exploite les possibilités d'un circuit passif à base de diode, la seconde repose sur l'emploi d'un multiplieur.

Démodulation par détection d'enveloppe (à l'aide d'une diode)

Un récepteur capte, par voie hertzienne, un signal modulé qu'il traduit sous la forme d'une tension $v_e(t) = V_0(1 + m \cos \omega t) \cos \Omega t$.

Pour en extraire l'information, on utilise le dispositif suivant (voir **figure 3**) appelé détecteur d'enveloppe ou de crête. Il est constitué d'une diode idéale, d'une résistance et d'un condensateur, ces deux derniers formant la cellule RC. La valeur des composants est adaptée au signal à démoduler.

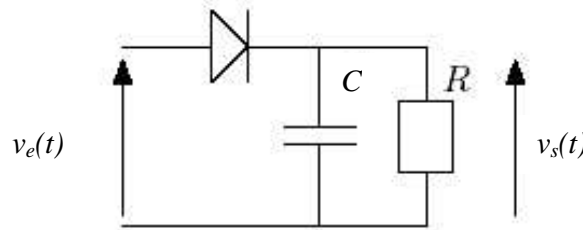


FIG. 3 - Démodulateur à diode

2.1) Soient $\tau = RC$ la constante de temps de la cellule RC et $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ la période de la porteuse du signal d'entrée.

En raisonnant qualitativement sur le fonctionnement de la cellule RC, selon l'état passant ou bloqué de la diode, établir une inégalité liant τ et T permettant d'obtenir en sortie la tension approchée $v_s(t) \approx V_0(1 + m \cos \omega t)$.

Cette expression approchée sera conservée pour les questions suivantes.

2.2) Établir l'expression de l'intensité traversant la diode, lorsque celle-ci est passante, en fonction de $v_s(t)$ et de ses éventuelles dérivées par rapport au temps.

Déduire de la question précédente que l'intensité traversant la diode peut être mise sous la forme

$$i_D(t) = \frac{V_0}{R} [1 + g \cos(\omega t + \varphi)] \text{ avec } g > 0,$$

où g sera explicitée en fonction de m , R , C , ω et $\tan \varphi$ en fonction de R , C et ω .

2.3) L'intensité du courant traversant la diode quand celle-ci est passante ne pouvant être que strictement positive, en déduire que la constante de temps τ du filtre doit obligatoirement être inférieure à une certaine valeur que l'on exprimera en fonction de m (supposé inférieur à 1) et ω .

- 2.4)** Les conditions d'utilisation du montage sont telles que $\omega = 3,14 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $m = 0,7$.
Sachant que les deux pulsations (ω et Ω) sont dans un rapport 100, déterminer un encadrement numérique de la constante de temps τ .
- 2.5)** On place tour à tour, en entrée de la cellule RC, les tensions $v_e(t) = s_e(t)$ représentées sur les **figures 1(a)** et **1(b)**, tracées pour des valeurs quelconques de m .
- 2.5.a)** Représenter, dans chaque cas, les tensions v_s obtenues en sortie du détecteur d'enveloppe.
- 2.5.b)** L'un des deux signaux des **figures 1(a)-1(b)** n'est pas correctement démodulé par ce montage. Identifier le signal dont il s'agit et le représenter correctement démodulé.
Préciser la condition portant sur m assurant une démodulation correcte.

Démodulation synchrone (à l'aide d'un multiplieur)

L'utilisation d'un multiplieur va permettre de résoudre quelques-unes des limitations rencontrées par le démodulateur à diode.

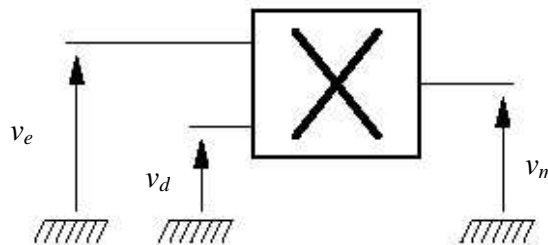


FIG. 4 - Schéma de principe d'un multiplieur

Le montage représenté sur la **figure 4** est câblé de façon à ce que $v_m(t) = kv_e(t)v_d(t)$, où k est une constante positive caractéristique du multiplieur.

On place, sur la première entrée, le signal à démoduler, réceptionné par voie hertzienne, dont l'équation est $v_e(t) = V_0(1 + m \cos \omega t) \cos \Omega t$ et on impose, sur la seconde entrée, la tension $v_d(t) = V_d \cos \Omega t$.

En sortie du multiplieur, le signal traverse un filtre qui peut être de type passe-haut ou passe-bas, selon le traitement souhaité (voir **figure 5**).

Les diverses caractéristiques de chacun des filtres sont fournies en annexe.

Tournez la page S.V.P.

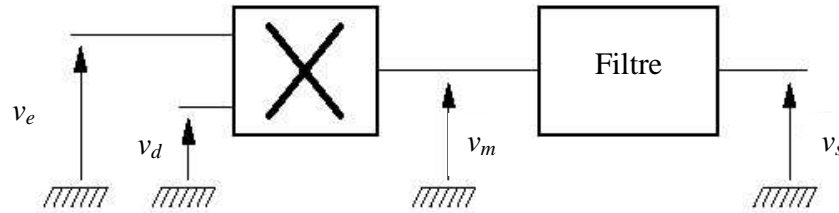


FIG. 5 – Filtrage

- 2.6)** Représenter, en le justifiant, le spectre du signal v_m en sortie du multiplieur, en indiquant l'amplitude des différentes composantes spectrales.
- 2.7)** Une partie du signal v_m représente l'information recherchée.
- 2.7.a)** Parmi les filtres 1 et 2 fournis en annexe, justifier quel est celui qui doit être employé pour sélectionner cette information.
Ce choix sera maintenu dans toute la suite du problème.
- 2.7.b)** Déduire des documents disponibles la fréquence de coupure du filtre choisi.
- 2.8)** Pour tester le montage ainsi réalisé, on place sur son entrée v_e le signal $s_e(t)$ de la **figure 1(b)**.
- 2.8.a)** Exprimer la tension v_s en sortie du filtre.
- 2.8.b)** Représenter v_s .
- 2.8.c)** Citer au moins un avantage de la démodulation par un multiplieur par rapport à celle à diode.
- 2.9)** Les paramètres du filtre employé (l'ordre n et le gain H_0) étaient inconnus jusqu'à ce que l'on mesure la valeur absolue du gain, à une fréquence donnée. Ainsi, à 100 kHz, on a trouvé $|G| = 50\text{dB}$.
- 2.9.a)** En exploitant cette mesure et les documents fournis en annexe, déterminer H_0 .
- 2.9.b)** Calculer, de la même façon, l'ordre n de ce filtre.
- 2.10)** Pour parfaire le filtrage, un condensateur, de capacité C , est placé en série en sortie du filtre. Le signal alors démodulé est transformé en onde sonore par l'intermédiaire d'un haut-parleur (voir **figure 6**).

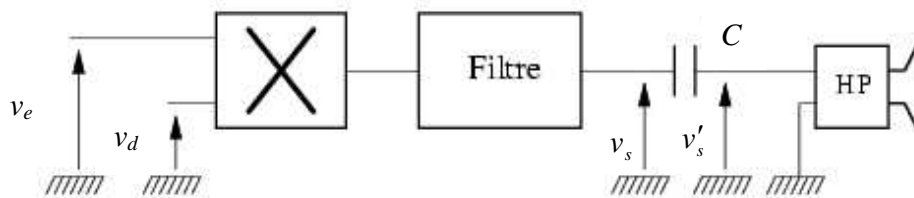


FIG. 6 - Chaîne de réception

2.10.a) En assimilant le haut-parleur à une résistance R_0 , préciser le rôle du condensateur.

2.10.b) En prenant pour v_s sa représentation déterminée à la **question 2.8.b**, représenter l'allure du signal v'_s .

PARTIE 3. ÉTUDE D'UN HAUT-PARLEUR

Le signal précédent, issu de la démodulation, est transformé en signal sonore par le biais d'un haut-parleur (voir **figure 6**).

La membrane et la bobine du haut-parleur sont solidaires l'une de l'autre. L'ensemble est appelé *équipage mobile* et sa masse est notée m .

La bobine circulaire est réalisée par l'enroulement d'un fil de longueur $\ell = 2\pi Na$. On pourra la considérer comme l'union de N spires identiques de rayon a .

L'équipage mobile est relié au bâti par un ressort de raideur k , d'axe Oz . La bobine évolue dans l'entrefer d'un aimant imposant un champ magnétique stationnaire radial (voir **figure 7**).

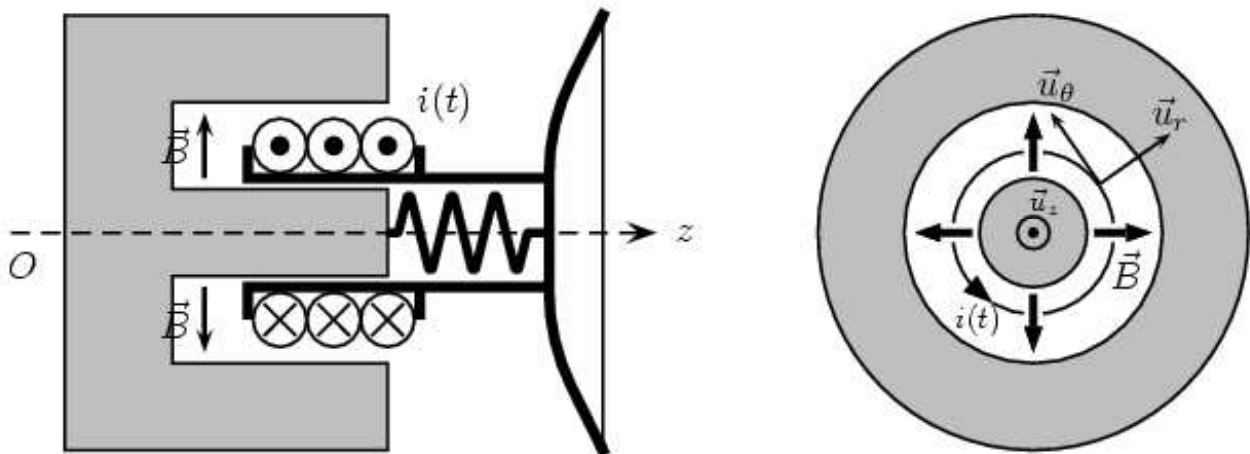


FIG. 7 - Modèle d'un haut-parleur

Tournez la page S.V.P.

Du point de vue mécanique,

- on note respectivement z et $\vec{v} = v \vec{u}_z$ les position et vitesse de l'équipage mobile qui se translate sans frottements solides ;
- on note \vec{F}_r , la force de rappel élastique exercée par le ressort ;
- on note $\vec{F}_f = -f \vec{v}$, la force de frottements fluides que subit la membrane lors de ses déplacements dans l'air.

Du point de vue électrique,

- on notera R , la résistance du bobinage et L , son inductance ;
- un courant électrique d'intensité $i(t)$ peut circuler dans le fil bobiné, sous l'effet de la tension $v_s(t)$ résultant de la démodulation précédente, et dont il n'est pas nécessaire de connaître l'expression.

APPROCHE THÉORIQUE**Principe de fonctionnement du haut-parleur**

- 3.1)** Lorsque le haut-parleur est alimenté, on observe la mise en mouvement de la membrane de celui-ci. Expliquer qualitativement
 - l'origine de ce mouvement ;
 - le mécanisme à la base de l'émission sonore.
- 3.2)** À l'aide d'un schéma clair et détaillé d'un tronçon de spire, représenter et exprimer la force élémentaire s'exerçant sur l'élément de courant $i(t)d\ell$. Calculer sa résultante, notée \vec{F}_L , sur l'ensemble de la spire.
- 3.3)** Le mouvement de l'équipage mobile dans l'entrefer est responsable de l'apparition d'une grandeur électrique. Justifier qualitativement son existence et préciser sa nature (tension, courant, impédance...). Établir son expression, en vous appuyant sur un schéma électrique équivalent à la bobine faisant apparaître, si nécessaire, les conventions employées.

Mise en équations différentielles

- 3.4) Établir l'équation différentielle électrique que vérifie l'intensité $i(t)$ du courant circulant dans la bobine alimentée par la tension $v_s(t)$.
- 3.5) Établir l'équation différentielle du mouvement de l'équipage mobile.

Impédance du haut-parleur

- 3.6) On s'intéresse à la réponse du système soumis à une excitation électrique sinusoïdale de la forme $v_s(t) = v_{s0} \cos \omega t$.
- Exprimer l'impédance du haut-parleur sous la forme $\underline{Z} = R + jL\omega + \underline{Z}_{em}$, dans laquelle \underline{Z}_{em} dépend de B , ℓ , f , m , k et ω .

Bilan de puissances

- 3.7) Afin d'évaluer le rendement de ce convertisseur électromécanique, on s'intéresse à la nature et à la répartition des différentes grandeurs énergétiques en jeu.
- 3.7.a) Établir, à l'aide des équations différentielles électrique et mécanique, une nouvelle équation différentielle traduisant le bilan électromécanique de puissance du système. Préciser clairement le sens physique de chacun des 6 termes qu'elle comporte.
- 3.7.b) Justifier soigneusement que plusieurs termes de ce bilan de puissance sont de valeur moyenne temporelle nulle. En déduire l'expression de la puissance moyenne délivrée en entrée du haut-parleur.
- 3.7.c) Montrer que le rendement du haut-parleur peut se mettre sous la forme

$$\eta = \frac{\langle P_s \rangle}{\langle P_s \rangle + \langle P_j \rangle}$$

où $\langle P_j \rangle$ représente la puissance moyenne dissipée par effet Joule et $\langle P_s \rangle$ la puissance moyenne dédiée à l'émission sonore, que l'on explicitera en fonction des données.

APPROCHE EXPÉRIMENTALE

Mesure de la puissance moyenne consommée et du rendement

- 3.8) De façon à confronter le bilan théorique de puissance à l'expérience, le montage suivant a été réalisé.

Tournez la page S.V.P.

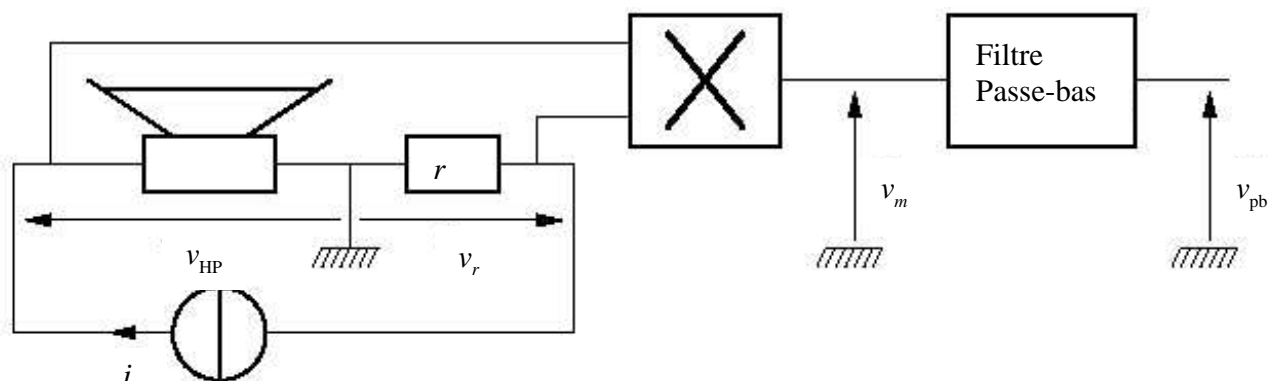


FIG. 8 - Mesure de puissance moyenne

Les caractéristiques du multiplieur sont celles décrites dans la partie 2 (**figure 4**). Le haut-parleur est placé en série avec une résistance r de valeur 1 ohm. Un générateur de courant alimente le tout. On note $i(t) = i_0 \cos \omega t$ l'intensité qu'il délivre, et par souci de simplification, on prendra $v_{\text{HP}} = v_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

- 3.8.a)** Pour la mesure de puissance, aurait-on pu se contenter d'employer un voltmètre et un ampèremètre ? Justifier.
- 3.8.b)** Établir l'expression de la tension v_m et représenter son spectre fréquentiel. À quelle grandeur énergétique est-elle proportionnelle ? Justifier.
- 3.8.c)** La tension v_m est filtrée par un circuit de type passe-bas. En sortie de celui-ci, on récupère le signal de plus basse fréquence, de tension v_{pb} .
Justifier que la tension v_{pb} est bien proportionnelle à la puissance moyenne consommée par le haut-parleur.
- 3.8.d)** Pour une fréquence donnée, la puissance moyenne délivrée par le générateur de courant a été mesurée à 70 mW et celle dissipée par effet Joule vaut 25 mW.
En déduire la puissance moyenne associée à l'émission sonore et le rendement du haut-parleur.

Mesure du coefficient de frottement f et de la masse m de l'équipage mobile

- 3.9)** Le haut-parleur est déconnecté du circuit précédent. On le branche à la voie X de l'oscilloscope (**figure 9(a)**). Pourquoi peut-on considérer ce circuit électrique comme ouvert ?

En déduire que l'équation différentielle satisfaite par la vitesse v de la membrane peut s'écrire

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 2\alpha\omega_0 \frac{dv}{dt} + \omega_0^2 v = 0 \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{f}{2m\omega_0} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

3.10) Le haut-parleur, toujours relié à l'oscilloscope, est posé horizontalement. On laisse tomber une bille sur la membrane (**figure 9(a)**) et on enregistre la perturbation que provoque la percussion (**figure 9(b)**).

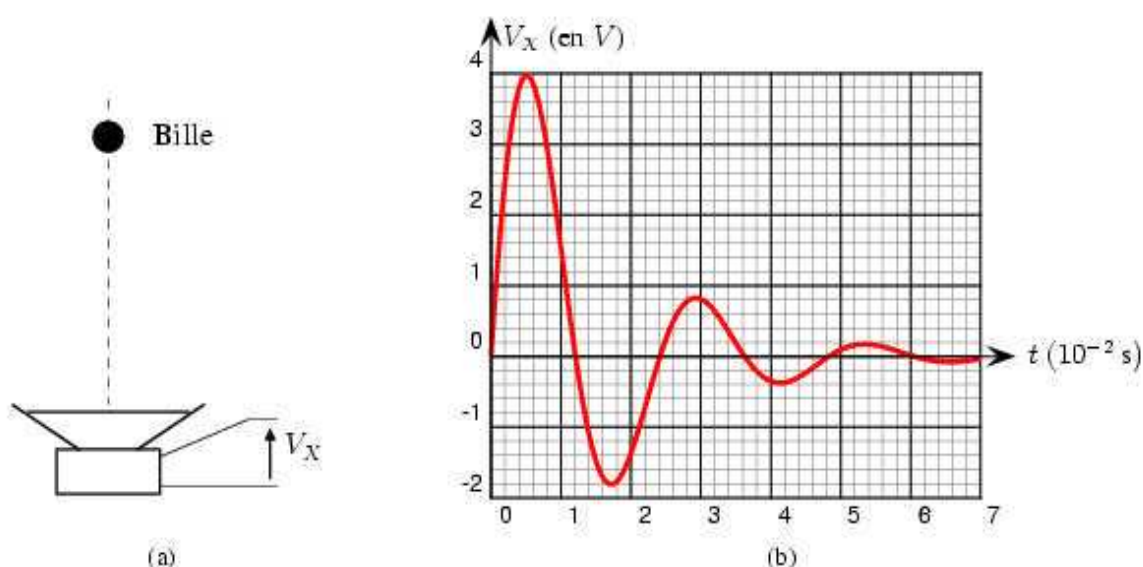


FIG. 9 – Enregistrement de la percussion

Les conditions du choc sont telles qu'il n'y a pas de déplacement initial de la membrane, bien que la vitesse initiale soit non nulle, ce que l'on traduit par $z(0) = 0$ et $v(0) = v_0$.

3.10.a) Pourquoi peut-on considérer que la tension $V_X(t)$ traduit fidèlement l'évolution de la vitesse $v(t)$?

3.10.b) On admet que l'équation différentielle en vitesse, trouvée à la **question 3.9**, est valable après le choc. Sachant qu'elle a pour solution $v(t) = Ae^{-\alpha\omega_0 t} \cos(\omega'_0 t + \varphi)$, exprimer

- la pseudo pulsation ω'_0 en fonction de ω_0 et α ;
- l'amplitude des oscillations A en fonction de v_0 et φ ;
- le déphasage φ , en explicitant $\tan \varphi$ en fonction de α .

3.10.c) Soient v_1 et v_2 les deux premiers maxima consécutifs de la vitesse, que l'on suppose être distants d'une pseudo période T'_0 . Montrer que $v_2 = v_1 \exp(-2\pi \tan \varphi)$.

En déduire les valeurs numériques de α puis de ω_0 .

Tournez la page S.V.P.

3.10.d) Sachant que $k = 510 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, en déduire alors la masse m de l'équipage mobile et le coefficient de frottements fluides f .

Mesure de l'inductance L de la bobine

3.11.a) Déduire de l'expression exacte de l'impédance $\underline{Z}_{\text{cm}}$ trouvée à la **question 3.6**, son expression approchée en haute fréquence, en fonction du produit $B\ell$, de m et de ω .

3.11.b) En déduire qu'il existe, dans ce domaine de fréquences, une pulsation particulière ω_r telle que l'impédance \underline{Z} soit réelle.

3.11.c) Sachant que $B\ell = 3,5 \text{ T} \cdot \text{m}^{-1}$, et $\omega_r = 1641 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer l'inductance L .